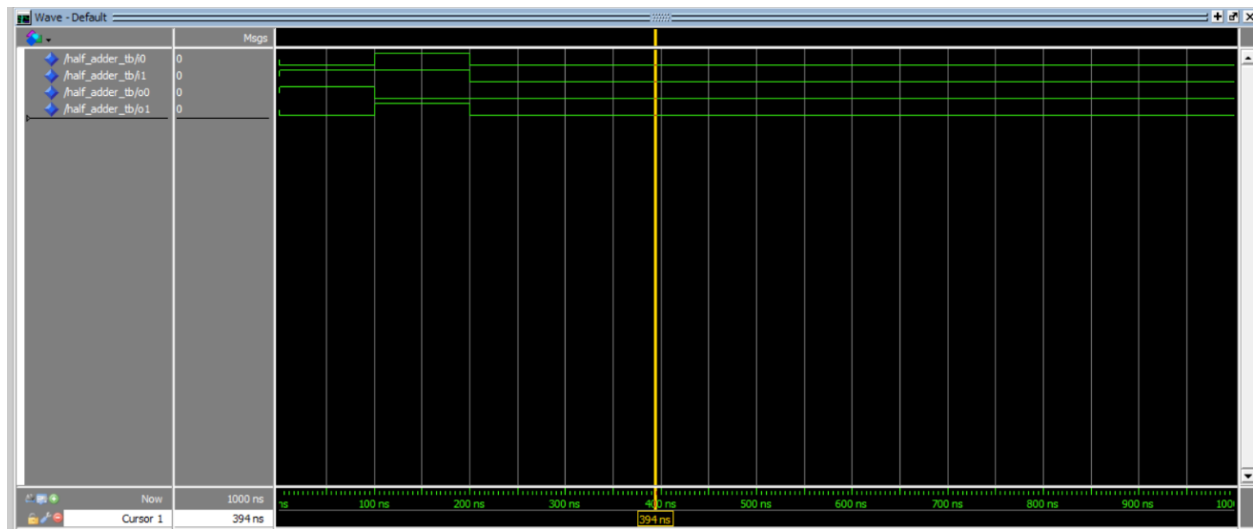


Half adder:




$0 + 1 = 1$, cout = 0

$1 + 1 = 0$, cout = 1

$0 + 0 = 0$, cout = 0

Full adder:

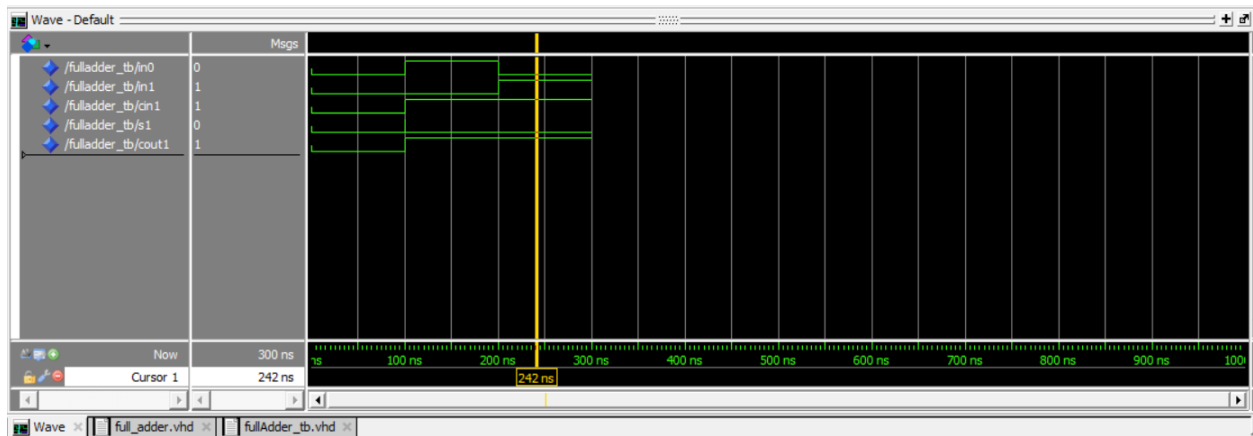

$0 + 0 + 0 = 0$, `cout` = 0

$1 + 0 + 1 = 0$, `cout` = 1

$0 + 1 + 1 = 0$, `cout` = 1